

## 4. Entwurf des VISCY-Prozessors (*Very reduced Instruction Set Computer sYstem*)

### 4.1. Überblick

### 4.2. Entwurf der Teilkomponenten

### 4.3. Steuerwerk & Zusammenbau der CPU

### 4.4. Software-Entwicklung

### 4.5. Inbetriebnahme

## 4.1. Überblick

### • Architektur der VISCY-CPU

- RISC-Architektur
- einfache Operationen
- einfache Befehlskodierung: ein Wort pro Befehl (einheitlich)
- Load-/Store-Architektur
- 3-Adress-Befehle
- 8 allgemeine Register: r0, ..., r7
- Wortbreite 16-Bit
- kein Status-Register (bedingte Sprünge durch Test, ob Register = 0)
- kein Prozessor-Stack (kann per Software realisiert werden)

-> Befehlssatz ist einfach, aber dennoch (Turing-)vollständig!

## Befehlssatz und -codierung

Operation	Opcode	Bedeutung
ADD	00 000 ddd sss ttt --	Rddd <- Rsss + Rttt
SUB	00 001 ddd sss ttt --	Rddd <- Rsss - Rttt
SAL	00 010 ddd sss --- --	Rddd <- Rsss(14:0)·0'
SAR	00 011 ddd sss --- --	Rddd <- Rsss(15).Rsss(15:1)
AND	00 100 ddd sss ttt --	Rddd <- Rsss & Rttt
OR	00 101 ddd sss ttt --	Rddd <- Rsss   Rttt
XOR	00 110 ddd sss ttt --	Rddd <- Rsss ^ Rttt
NOT	00 111 ddd sss --- --	Rddd <- ~Rsss
LDIL	01 -00 ddd nnn nnn nn	Rddd[7:0] <- nnnnnnnn
LDIH	01 -01 ddd nnn nnn nn	Rddd[15:8] <- nnnnnnnn
LD	01 -10 ddd sss --- --	Rddd <- Mem[Rsss]
ST	01 -11 --- sss ttt --	Mem[Rsss] <- Rttt
JMP	10 -00 --- sss --- --	PC <- Rsss
HALT	10 -01 --- --- --- --	Prozessor hält an
JZ	10 -10 --- sss ttt --	if (Rttt == 0) PC <- Rss
JNZ	10 -11 --- sss ttt --	if (Rttt != 0) PC <- Rss


## Beispiel-Programm

; Berechnung der ersten 8 Fibonacci-Zahlen

```
.org 0x0000 ; alles folgende ab Adresse 0
start: xor r0, r0, r0 ; r0 := 0
      ldil r1, 1 ; r1 := 1
      ldih r1, 0
      ldil r2, result & 255 ; r2 := result (Adresse)
      ldih r2, result >> 8
      ldil r3, 8 ; r3 := 8 (Schleifenzähler)
      ldih r3, 0
      ldil r4, loop & 255 ; r4 := loop (Sprungadresse)
      ldih r4, loop >> 8
      xor r5, r5, r5 ; r5 := 0 = fib(0)
      add r6, r0, r1 ; r6 := 1 = fib(1)
loop: st [r2], r5 ; aktuelle Fibonacci-Zahl schreiben
      add r7, r5, r6 ; r7 := r5 + r6 = fib(n) + fib(n+1)
      or r5, r6, r0 ; r5 := r6
      or r6, r7, r0 ; r6 := r7
      add r2, r2, r1 ; Zieladresse erhöhen
      sub r3, r3, r1 ; r3 := r3 - 1, Schleifenzähler erniedrigen
      jnz r3, r4 ; Sprung nach 'loop', falls r3 != 0
      halt ; Prozessor anhalten

.org 0x0100 ; alles folgende ab Adresse 0x0100
result: .res 8 ; 8 Worte reservieren
.end
```


## Struktur der CPU

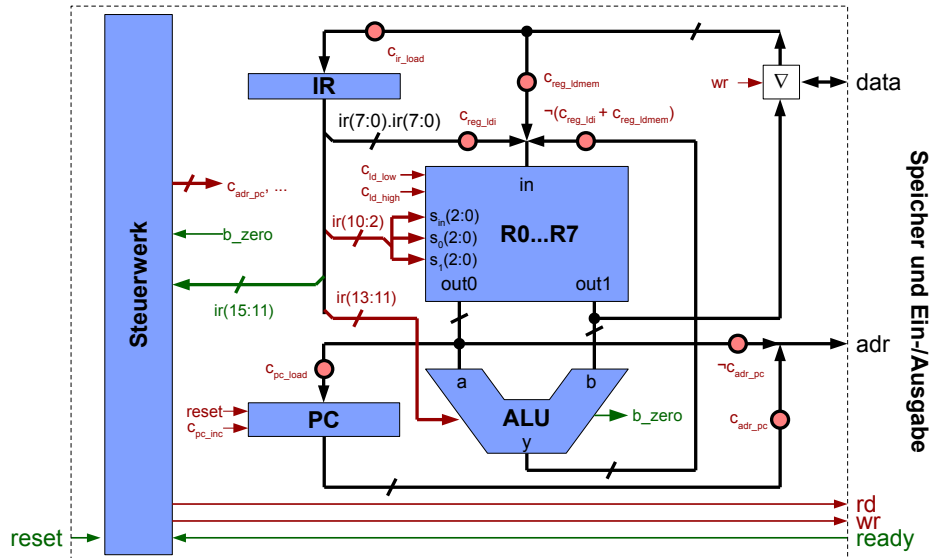

## Schnittstelle der CPU

```
entity CPU is
  port (
    clk, reset: in std_logic;
    -- Takt & Reset
    adr: out std_logic_vector (15 downto 0);
    -- Adressbus
    data: inout std_logic_vector (15 downto 0);
    -- Datenbus
    rd, wr: out std_logic;
    -- Lese- und Schreibanforderung
    ready: in std_logic
    -- Rückmeldung für Lese-/Schreibzugriffe
  );
end CPU;
```

## Umgebung des VISCY-Prozessors

 

## Praktikum: Zwei Varianten

## 1. Entwicklung des Prozessors ("blaue Piste")

- **Sprache:** VHDL
- **Ziel:**
  - Entwicklung der VISCY-CPU und Inbetriebnahme auf einem FPGA-Board

## 2. Entwicklung eines System-Modells für Leistungsanalysen ("rote Piste")

- **Sprache:** SystemC
- **Ziel:**
  - Entwicklung eines taktgenauen System-Modells in SystemC
  - Möglichkeit zur Leistungsanalyse auf System- und Architektur-Ebene (z.B. Auswirkung von Architekturänderungen, Speichereffizienz, Mehrkern-Varianten)

# Ablauf des Praktikums (VHDL-Variante): Drei Phasen

## 1. Entwurf der Teilkomponenten

- Kennenlernen der Entwurfs-Software
- Simulation und Synthese der Komponenten

## 2. Entwurf des Steuerwerks und der Gesamtstruktur

- Entwurf des Steuerwerks (zunächst nur teilweise)
- Simulation der gesamten CPU
- Entwicklung der Software

## 3. Inbetriebnahme und Optimierung

## 4.2. Entwurf der Teilkomponenten

### a) ALU

### b) Register-File

### c) Programmzähler (PC)


### d) Befehlsregister (IR)

### Arbeitsschritte:

- Entwurf der Komponente (synthetisierbares VHDL, Architektur "RTL")
- Simulation mit Testbench
- Synthese
 
### a) ALU

```
entity ALU is
  port (
    a : in std_logic_vector (15 downto 0);
    b : in std_logic_vector (15 downto 0);
    sel : in std_logic_vector (2 downto 0);
    y : out std_logic_vector (15 downto 0);
    zero: out std_logic
  );
end ALU;
```



### • Funktion

- Ausführen aller ALU-Operationen
- Erzeugen des zero-Signals für bedingte Sprünge
- Operationen und deren Codierung: siehe Befehlssatz!

### • Checkliste zur Testbench


- Funktionieren die Operationen auf **kompletter Wortbreite**?  
Tipp: einzelne ausgewählte + größere Menge (pseudo-)zufällige Muster simulieren
- Sind die Operationen richtig **codiert**? (oder wird z.B. oder-verknüpft statt addiert?)  
Tipp: ALU-Entwurf und Testbench unabhängig voneinander eingeben (verschiedene Personen!)
- Funktioniert der **zero-Ausgang**?
- Funktionieren die **Schiebe-Operationen** richtig (**arithmetisch**!)  
Tipp: Schreiben Sie eine Prozedur, die zwei Operanden *a*, *b* entgegennimmt und mit ihnen alle 8 Operationen durchspielt und die Ausgaben automatisch überprüft.

## b) Register-File
 
### • Hinweise zur Synthese

- Die ALU muss vollständig kombinatorisch sein.
- Synthese-Report beachten:
  - Wurden Latches oder Flipflops erzeugt?
  - Welche Komponenten wurden erzeugt? Entspricht das den Erwartungen, oder wurde evtl. unnötige Logik generiert?
  - Welche Warnungen / Fehlermeldungen gibt es?

```
entity REGFILE is
  port (
    clk: in std_logic;
    in_data: in std_logic_vector (15 downto 0);
    in_sel: in std_logic_vector (2 downto 0);
    out0_data: out std_logic_vector (15 downto 0);
    out0_sel: in std_logic_vector (2 downto 0);
    out1_data: out std_logic_vector (15 downto 0);
    out1_sel: in std_logic_vector (2 downto 0);
    load_lo, load_hi: in std_logic
  );
end REGFILE;
```



### • Funktion

- Enthält die allgemeinen Register R0, ..., R7
- Zwei unabhängige Ausgabe-Ports (-> zwei ALU-Operanden)
- Ein Eingabe-Bus
- Low- und High-Byte können unabhängig voneinander geladen werden (-> LDIL-/LDIH-Befehle)

### • Tipps zum Entwurf

- Für Register-Inhalte Array verwenden
- Konvertieren der Select-Leitungen in Register-Nr. mit *conv\_integer* möglich

```
...
architecture RTL of REGFILE is
  type t_regfile is array (0 to 7) of STD_LOGIC_VECTOR(15 downto 0);
  signal reg: t_regfile;
begin

  -- Ausgabe...
  out0_data <= reg(to_integer(unsigned(out0_sel)));
  ...

  -- Zustandsübergang...
  process (clk)
  begin
    if rising_edge (clk) then
      if (load_lo = '1') then
        reg(to_integer(unsigned(in_sel))) (7 downto 0) <= in_data(7 downto 0);
      ...
    end process;
  end RTL;
```

### • Aus einer Testbench ...

```
...
-- Reset: Alle Register auf 0 setzen...
run_cycle;
in_data <= "0000000000000000";
load_hi <= '1'; load_lo <= '1';
for i in 0 to 7 loop
  in_sel <= std_logic_vector (
    to_unsigned(i, 3));
  run_cycle;
end loop;

-- nur High-Bytes schreiben...
in_data <= "1111111000000000";
load_hi <= '1'; load_lo <= '0';
for i in 0 to 7 loop
  in_sel <= std_logic_vector (
    to_unsigned(i, 3));
  run_cycle;
end loop;
load_hi <= '0';

-- Registerinhalte lesen & überprüfen...
for i in 0 to 7 loop
  out0_sel <= std_logic_vector (to_unsigned(i, 3));
  out1_sel <= std_logic_vector (to_unsigned(i, 3));
  run_cycle;
  assert out0_data = "1111111000000000";
  assert out1_data = "1111111000000000";
end loop;
...
```

## • Checkliste für die Testbench

- Wo wird erkannt, ob
  - irgendwo in das falsche Register geschrieben wird?
  - irgendwo aus dem falschen Register gelesen wird?
  - bei *load\_hi* = 0 bzw. *load\_lo* = 0 das entsprechende Halbwort gehalten wird, egal
    - was in dem Halbwort gespeichert ist?
    - was am Dateneingang anliegt?
    - was in das andere Halbwort geschrieben wird?

## • Tipps:


- verschiedene Werte in verschiedene Register schreiben
- getrennte Schleifen zum Schreiben/Lesen verwenden
- *out0\_sel* und *out1\_sel* unterschiedlich belegen
- Testbench mit absichtlich falschem Entwurf überprüfen!

## • Hinweise zur Synthese

- Das Register-File soll exakt 128 (=8 \* 16) D-Flipflops enthalten
  - Keine pegelgetriggerten Latches!
  - Keine weiteren D-Flipflops
- Synthese-Report beachten:
  - Wo wurden Latches oder Flipflops erzeugt?
  - Welche Komponenten wurden erzeugt? Entspricht das den Erwartungen, oder wurde evtl. unnötige Logik generiert?
  - Welche Warnungen / Fehlermeldungen gibt es?
 
## c) Programmzähler

```
entity PC is
  port (
    clk: in std_logic;
    reset, inc, load: in std_logic;
    pc_in: in std_logic_vector (15 downto 0);
    pc_out: out std_logic_vector (15 downto 0)
  );
end PC;
```



## • Funktionalitäten

- Zurücksetzen (Programmstart an Adresse 0 nach globalem Reset)
  - Reset dominiert gegenüber allen anderen Operationen
- Wert halten
- Inkrementieren (nächster Befehl)
- Wert laden (Sprungbefehle)

## • Checkliste zur Testbench


- Funktioniert der Reset und dominiert er?
- Funktioniert das Laden?
- Funktioniert das Inkrementieren über die gesamte Wortbreite?
- Funktioniert das Halten von Werten?

## • Synthese

- siehe oben
- Sequentielle Elemente: 16 D-Flipflops (sonst nichts!)
 
## d) Befehlsregister

```
entity IR is
  port (
    clk: in std_logic;
    load: in std_logic;
    ir_in: in std_logic_vector (15 downto 0);
    ir_out: out std_logic_vector (15 downto 0)
  );
end IR;
```



### • Funktionalitäten

- Wert halten
- Wert laden (neuer Befehl)

### • Checkliste zur Testbench

- Funktioniert das Laden und Halten?

### • Synthese

- Sequentielle Elemente: 16 D-Flipflops (sonst nichts!)

## 4.3. Steuerwerk & Zusammenbau der CPU

### 4.3.1. CPU-Gesamtstruktur

#### • Komponente 'CPU' enthält:

- bisher entworfene Komponenten
- Verbindungsstrukturen
- Steuerwerk

#### => Struktur-Stil

mit kleineren Ausnahmen (Verbindungen)

## Aufbau der Architektur (Muster)

```
architecture RTL of CPU is
  -- Component declarations...
  component alu is ...

  -- Configuration...
  for all: ALU use entity WORK.ALU(RTL);
  ...
  -- Internal signals...
  signal alu_y, regfile_out0_data, regfile_out1_data, regfile_in_data,
    mem_data_in, mem_data_out: STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0);
  signal alu_zero: STD_LOGIC;
  ...
begin
  -- Component instantiations...
  U_ALU: ALU port map (
    a => regfile_out0_data, b => regfile_out1_data, y => alu_y, sel => ir(13 downto 11),
    zero => alu_zero
  );
  ...

  -- Multiplexer vor Adressbus...
  process (pc, regfile_out0_data, c_addr_pc_not_reg)
  begin
    if c_addr_pc_not_reg = '1' then adr <= pc;
    else adr <= regfile_out0_data;
    end if;
  end process;
  ...
end;
```

### 4.3.2. Tristate-Busse in VHDL

- Hat ein Signal mehr als einen **Treiber**, so wird der resultierende Wert mit einer **Auflösungsfunktion** ("resolution function") ermittelt (implizit!).

```
0 → 0 ← Z
Z → 1 ← 1
Z → Z ← Z
0 → X ← 1 (Buskonflikt)
```

- **Treiber** können sein:


- Ports vom Typ 'in' oder 'inout'
- parallele Signalzuweisungen
- instanziierte Komponenten
- Prozesse

- Bei mehreren Zuweisungen in einem Prozess wird keine Auflösungsfunktion verwendet (letzte Zuweisung setzt sich durch).

## Datenbus 'data'
 
### Umsetzung des Tristate-Busses auf zwei gerichtete Busse

```
entity CPU is
  port ( ...
    data: inout std_logic_vector (15 downto 0);
    ...
  );
end CPU;
```



```
architecture RTL of CPU is
  signal mem_data_in, mem_data_out: std_logic_vector (15 downto 0);
  ...
begin
  ...
  process (mem_data_out, c_mem_wr) -- Prozess für Ausgabe
  begin
    if c_mem_wr = '1' then
      data <= mem_data_out;      -- CPU treibt den Bus
    else
      data <= "ZZZZZZZZZZZZZZZZ"; -- CPU verhält sich passiv
    end if;
  end process;

  mem_data_in <= data;          -- Dateneingang
  ...
end RTL;
```

## 4.3.3. Speicher-Schnittstelle

### • Signale

**adr:** out std\_logic\_vector (15 downto 0)

- Adressbus (CPU -> Speicher)

**data:** inout std\_logic\_vector (15 downto 0)

- Datenbus (bidirektional)


**rd, wr:** out std\_logic

- Schreib-/Leseanforderung der CPU (-> '1')
- Zeigt an, dass Daten übernommen (-> '0')


**ready:** in std\_logic

- Zeigt an, dass Speicher bereit für neue Anforderung (-> '0')
- Zeigt an, dass Speicher Transaktion ausgeführt hat (-> '1')

## Speicher-Lesezyklus

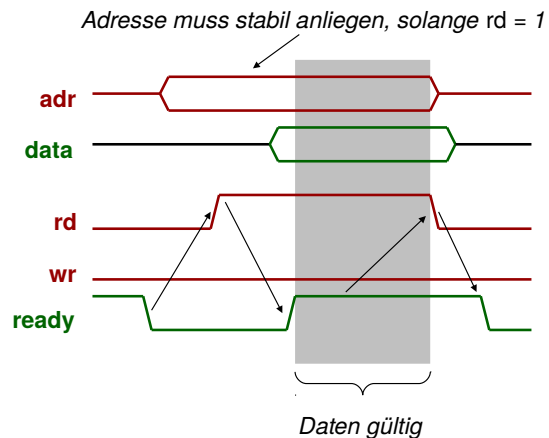

## Speicher-Schreibzyklus

 

## 4.3.4. Steuerwerk

### Entwurfsschritte:

- Ein-/Ausgänge bestimmen
- Zustandsübergangs-Diagramm entwerfen
- Steuerwerk in VHDL modellieren


## a) Ein-/Ausgänge

```
entity CONTROLLER is
  port (
    clk, reset,

    -- Statussignale...
    ir: in std_logic_vector (15 downto 0);
    ready, zero: in std_logic;


    -- Steuersignale...
    c_reg_ldmem, c_reg_ldi, -- Auswahl beim Register-Laden
    c_regfile_load_lo,      -- Steuersignale Registerfile
    c_regfile_load_hi,
    c_pc_load, c_pc_inc,    -- Steuereingänge PC
    c_ir_load,              -- Steuereingang IR
    c_mem_rd, c_mem_wr,     -- Signale zum Speicher
    c_adr_pc_not_reg: out std_logic -- Auswahl Adress-Quelle
  );
end CONTROLLER;
```

## b) Zustandsübergangs-Diagramm

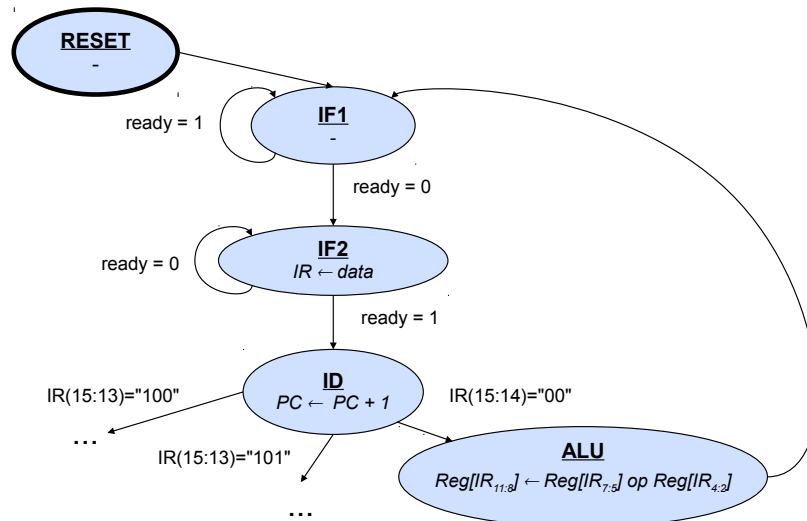

## c) Modellierung in VHDL

### • Zielstruktur:

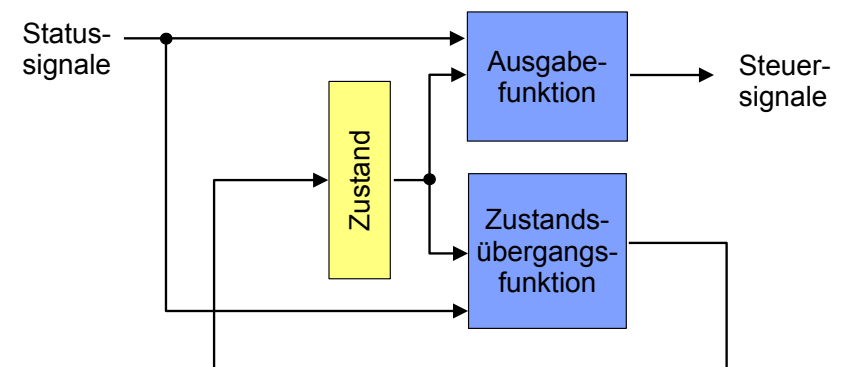



## Hinweise

### • Falle 1:

Kombinatorische Zyklen und überlange Pfade in Gesamtschaltung  
=> Moore-Automaten entwerfen

### • Falle 2:

Ungewollte Latches oder Flipflops  
=> zwei Prozesse: Ausgabe- und Übergangsfunktion  
=> vor case-/if-Anweisungen Default-Werte setzen

### • Weitere Hinweise

- Aufzählungstyp für Zustand verwenden (Lesbarkeit, bessere Optimierung bei der Synthese)
- Ist die Belegung eines Steuersignals beliebig, sollte '-' zugewiesen werden (Optimierung)

## Muster

```
architecture RTL of CONTROLLER is
    -- Aufzählungstyp für den Zustand...
    type t_state is ( s_reset, s_if1, s_if2, s_id, s_alu, ... );
    signal state: t_state;
begin

    -- Prozess für die Zustandsübergangsfunktion...
    state_trans: process (clk) -- (nur) Taktsignal in Sensitivitätsliste
    begin
        if rising_edge (clk) then
            if reset = '1' then state <= s_reset; -- Reset hat Vorrang!
            else
                case state is
                    when s_reset => state <= s_if1;
                    when s_if1 => if ready = '0' then state <= s_if2; end if;
                    when s_if2 => if ready = '1' then state <= s_id; end if;
                    ...
                    when others => null;
                end case;
            end if;
        end if;
    end process;

    ...
end;
```

## Muster

```
...

-- Prozess für die Ausgabefunktion...
output: process (state) -- Zustand in Sensitivitätsliste
    -- (bei Mealy-Automat auch Eingänge)
begin
    -- Default-Werte für alle Ausgangssignale...
    c_regfile_load_lo <= '0';
    c_regfile_load_hi <= '0';
    c_addr_pc_not_reg <= '-'; -- Don't Care
    ...


    -- zustandsabhängige Belegung...
    case state is
        when s_if2 =>
            c_addr_pc_not_reg <= '1'; -- hier müssen nur Abweichungen von der
            c_mem_rd <= '1'; -- Default-Belegung behandelt werden
            c_ir_load <= '1';
        when s_id =>
            c_pc_inc <= '1';
            ...
        when others => null;
    end case;
end process;

end RTL;
```

## 4.4. Software-Entwicklung

### Zielsystem

### Entwicklungssystem

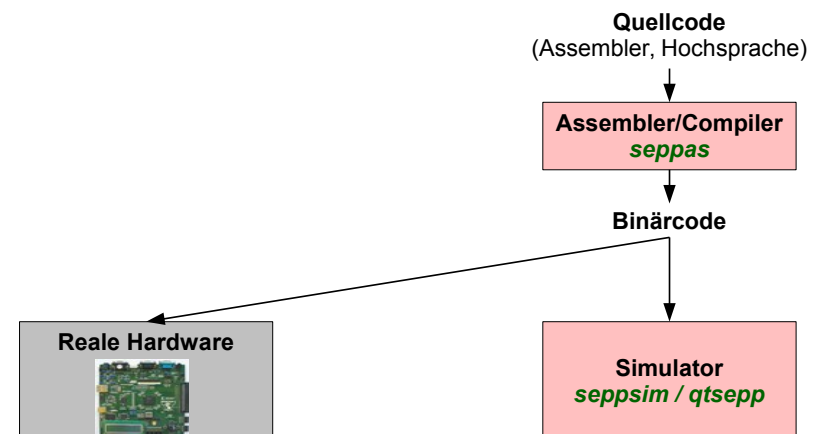

# SEPP

Software-Entwicklungswerkzeuge  
für einen Prozessor in Programmierbarer Logik


## Drei Werkzeuge:

- **SEPPas – Assembler**
- **SEPPsim – Simulator**
  - a) Software testen ohne verfügbare Hardware
  - b) Leistungsabschätzung bei Hard- und Software (noch nicht implementiert)
- **qtSEPP – grafische Oberfläche**

## Tool: seppas


- **Funktion**
  - Assembler für VISCY-Programme
- **Syntax**  
`seppas <programm>.asm`
- **Ausgabe**  
`<programm>.o` : Objekt-/Binärdatei (kein Linken mehr nötig)
- **Anmerkungen**
  - Die erzeugte Objektdatei kann sowohl in den Simulator als auch auf das Entwicklungsboard geladen werden.
  - Die Objektdatei enthält auch Debugging-Informationen (Zeilennummern, Labels) => Quell- und Binärdatei sollten gleich heißen.
  - Weitere Optionen (i.d.R. nicht benötigt): siehe Benutzerhandbuch

## Beispiel einer Assembler-Datei

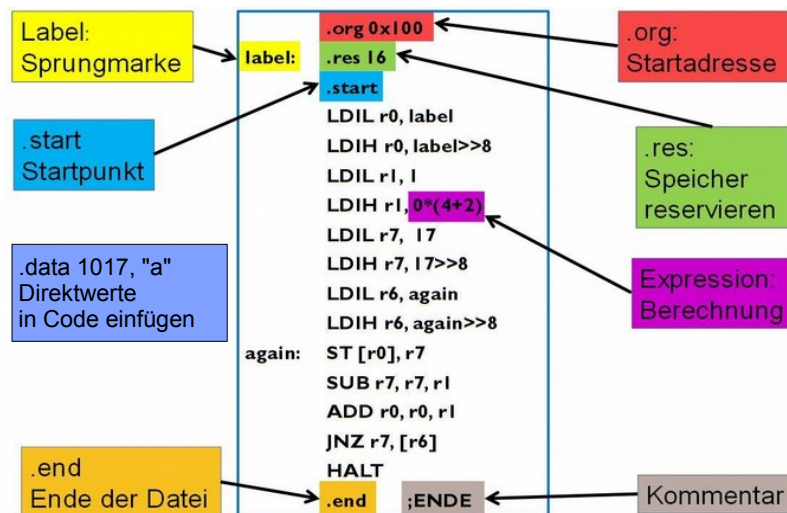

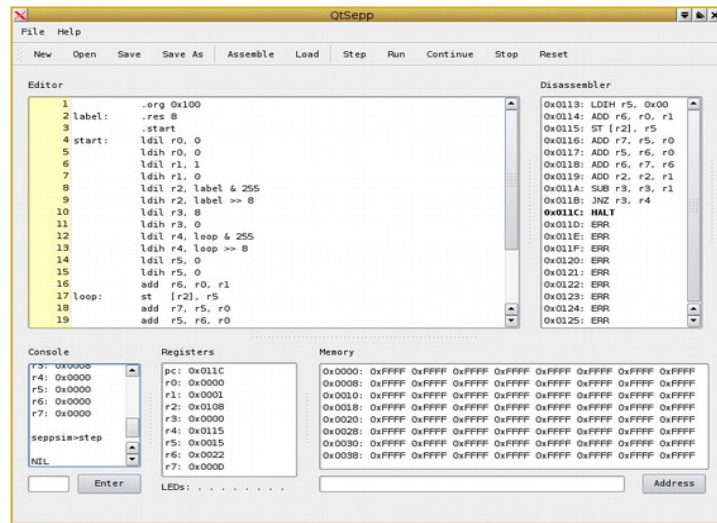
## SEPPsim und qtSEPP


- **Frontend-/Backend-Modell**
  - seppsim:**
    - Backend – der eigentliche Simulator
    - ermöglicht Kommandozeilen-Bedienung und Batch-Betrieb
  - qtsepp:**
    - Frontend – grafische Benutzeroberfläche
- **Wichtige Funktionen in qtsepp**
  - Compilieren (startet *seppas*)
  - "Hochladen": Objektdatei in *seppsim* laden
  - Setzen von Breakpoints, (schrittweises) Simulieren des Programmes
  - Anzeigen von:
    - Quellcode
    - Disassembler-Listing
    - Register- und Speicherinhalten



## 4.5. Inbetriebnahme

 

## Board anschließen

 

## Ein-/Ausgabe-Schnittstelle

- **Adresse 0xffff schreibend**  
Bit 0-7: LEDs (0..7)
- **Adresse 0xffff lesend**  
Bit 0-3: Schiebeschalter  
Bit 4-7: Taster (W, S, N, O)  
Bit 8-9: Drehknopf  
Bit 10: Taster im Drehknopf

## Tool: *ees-implement\_viscy*

### • Funktion

- Einbetten einer VISCY-kompatiblen CPU in ein System mit Speicher, Debug-Schnittstelle, E/A-Anbindung
- Platzierung, Verdrahtung & Erzeugen eines Bit-Files

### • Syntax

```
ees-implement_viscy <cpu>.ngc
```

### • Ausgabe

**viscy.bit** : komplettes System für das im Praktikum verwendete FPGA

### • Anmerkungen

- Die Top-Level-Entity muss "cpu" heißen, die Schnittstelle muss exakt mit der Vorgabe übereinstimmen.
- Bei der Synthese der CPU darf die '-p'-Option nicht gesetzt sein.

## Tool: *viscy2l*

### • Funktion

- On-Chip-Debugging des VISCY-Systems
  - CPU-Takt erzeugen (einzeln, fortlaufend)
  - Anzeigen der CPU-Pins
  - Anzeigen und Setzen von Speicherinhalten
- Ausgabe von Objekt-Dateien in VHDL-Syntax

### • Start

```
viscy2l [ -h ] [ -c "<Kommandos>" ]
```

## *viscy2l* – wichtige Kommandos

**help** [ <Kommando> ] - Hilfe

**open** <file name> - Objekt-Datei öffnen

**dump** - Objekt-Datei ausgeben (VHDL-Syntax)

**upload** - Objekt-Datei in (VISCY-)Speicher laden

**get** <adr> [<n>] - (VISCY-)Speicher anzeigen

**set** <adr> <val> - (VISCY-)Speicher schreiben

**reset** - CPU zurücksetzen

**step** - einzelnen CPU-Takt erzeugen & Pins anzeigen

**run\_monitored** - System taktweise ausführen & Speicherzugriffe anzeigen

**run\_fullspeed** - System autonom laufen lassen